

МОСТОВЕН МЕТОД ЗА МЕРЕЊЕ НА НЕГАТИВЕН ОТПОР

Милчо Ристов

Негативниот отпор се јавува кај оние елементи на електричниот круг, кои во својата волт-амперна карактеристика поседуваат опаѓачки дел. Воопшто отпорот кај нелинеарните елементи се дефинира како прв извод на напонот по струјата, па поради това истиот се вика диференцијален. Вредноста на диференцијалниот отпор во дадената точка на волт-амперната карактеристика може да се определи од тангентсот на аголот, што го зафаќа тангентата на волт-амперната карактеристика во дадената точка. Во опаѓачкиот дел на волт-амперната карактеристика тангентсот на тангентата во во било која точка ќе биде негативен, односно диференцијалниот отпор ќе има негативна вредност¹. Средниот отпор, дефиниран како однос на моменталните вредности на напонот и струјата, е секогаш позитивен, бидејќи напонот и струјата се секогаш во исти смер.

Како елементи со негативен отпор се јавуваат: електричен лак, тетрода како динатрон, транзистор со точкастии контакти, тунел диода, специјални споеви на два транзистора или две електронски лампи и некои други елементи.²

Најопшт начин на определување на вредноста на негативниот отпор е снимањето на волт-амперната карактеристика на дотичниот елемент и конструкција на тангента во точката, за која се бара вредноста на истиот. Ова метода е прилично долготрајна, а исто така неупотреблива за случај кога елементот е непропусен за едносмерна струја, а истиот поседува негативен инпеданс. Друга метода, која донекаде ги нема наведените недостатоци на првата, е методата на мал сигнал. Истата се состои во това да на постојаната струја што тече низ елементот, се додава наизменична струја со мала амплитуда (мал сигнал). При тоа се мери јачината на сигналната струја и падот на напонот на краевите од елементот, предизвикан од таа струја. Од односот на сигналниот напон и сигналната струја се определува вредноста на негативниот отпор. Постојат и други методи, како што е методата на осцилатор, но сите тие немаат голема точност.³


¹⁾ Л. А. Моругин и Г. В. Глебович, Наносекундная Импульсная техника, Москва, 1964, стр. 363.

²⁾ Р. Мутабџија, Електротехника, Загреб бр. 4, 268, 1964.

³⁾ Р. И. Фистуль Н. З. Шварц УФН, 77, 109, 1962.

Метод на мост

Предложената метода е мостовна, па ги има сите предности на мостовите методи за мерење на позитивен отпор. Шематскиот приказ на мостот е даден на сликата. Отпорниците R_1 , R_2 , R_3 се декадни, со вредност

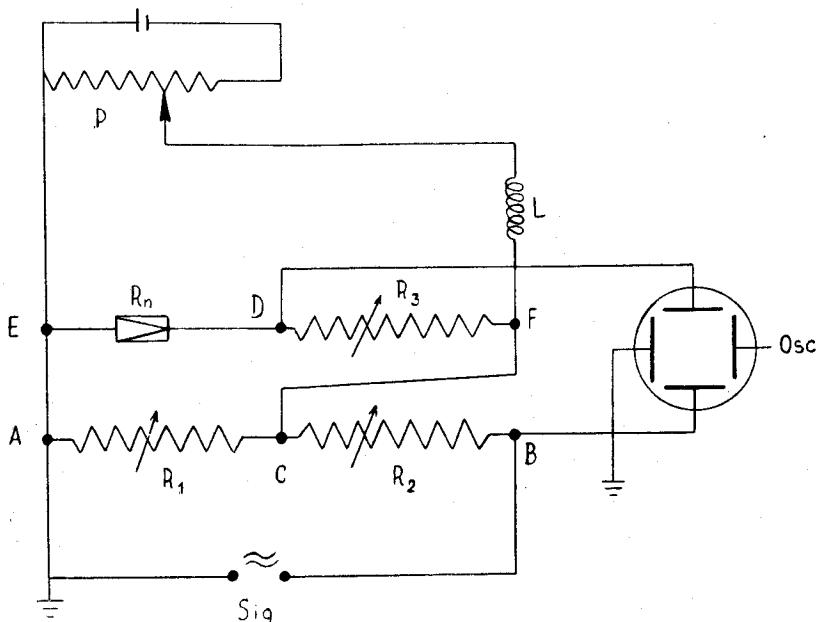

сл. 1

на отпорот од 1—12221 ома, која може да се менува во скокови од 1 ом. Како индикатор за компензација се употребува осцилограф, со висок степен на напонско појачување. Истиот се спојува помеѓу точките B и D . Помеѓу точките A и B се донесува наизменичен сигнал со мала амплитуда. Помеѓу точките E и F се донесува истосмерен напон, споен преку пригушница L со голем индуктивитет. Големината на истосмерниот напон се регулира со помошта на потенциометар P , а истиот служи за донесување на елементот во потребната работна точка. Пригушницата L служи за спречување на протек на наизменичниот сигнал низ изворот на истосмерен напон. За да биде запазен условот за стабилност на работа на целиот мост, потребно е да е R_3 помал од апсолутната вредност на мерениот негативен отпор.

Теорија на мост

Струите во соответствните гранки се означени со: I_1 , I_2 , I_3 и I_4 . Бидејќи мостот е приклучен на извор на наизменичен и извор на истосмерен напон, струите во гранките ќе бидат збир на истосмерни и мали наизменични компоненти.

$$I_n = I_{on} + i_n$$

Каде се: n — реден број на гранката

I_n — вкупната струја во соодветната гранка

I_{on} — истосмерната компонента од истата

i_n — наизменичната компонента од истата

Со примене на првиот Kirchhoff-ов закон за точката C се добива:

$$I_1 = I_2 + I_4 \quad (1)$$

Поради нетечење на наизменична компонента низ истосмерниот извор, а и поради нетечење на истосмерната компонента низ наизменичиот извор, ќе важат следните врски помеѓу резултантната и компонентните струи:

$$I_1 = I_{01} + i_1 ; I_4 = I_{01} + i_3 ; I_2 = i_2$$

Заменети овие вредности во (1) дават:

$$i_1 = i_2 + i_3 \quad (2)$$

Ако се земе да падот на напонот на краевите од елементот, во зависност од струјата низ него, е даден како непрекидна функција $V = V(I_3)$, спрема вториот Kirchhoff-ов закон за кругот $ACFE$, се добива следната равенка:

$$I_1 R_1 + I_3 R_3 + V(I_3) = 0$$

Кога се постигнува минимум сигнал на осцилографот, во важност е следната равенка:

$$i_2 R_2 = i_3 R_3 \quad (4)$$

Со користење на овие релации, струјата I_1 може да се изрази на следниот начин:

$$I_1 = I_{01} + i_3 + \frac{i_3 R_3}{R_2} \quad (5)$$

Со уврстување на вредноста за I_1 од (5) во (3) се добива:

$$-V(I_3) = I_{01} R_1 + I_{03} R_3 + i_3 \left(R_1 + R_3 + \frac{R_1 R_3}{R_2} \right) \quad (6)$$

Се развива во ред на потенции на i_3 функцијата $V(I_3)$ и поради малата вредност на i_3 се занемаруваат членовите со i_3^2 и повисоки од него. Равенката (3) важи за било кои струи, па ќе важи и за струите I_{on} и истосмерната компонента од падот на напонот. Со това равенката (6) се сведува на:

$$\left(\frac{dV}{dI} \right)_{I=I_{03}} \cdot i_3 = -i_3 \left(R_1 + R_3 + \frac{R_1 R_3}{R_2} \right) \quad (7)$$

Равенката (7) може да биде задоволена, а и минимум сигнал на осцилографот да се постигне, само во тој случај, ако диференцијалниот отпор на

елементот во работната точка (I_{03}) има негативна вредност. Вредноста на негативниот отпор може да се определи со помошта на равенката:

$$R_n = R_1 + R_3 + \frac{R_1 R_3}{R_2} \quad (8)$$

Мерна юсийайка

За да се измери вредноста на R_n потребно е прво да се земат некои вредности за R_1 и R_3 , а потоа со потенциометарот P се донесува елементот во работната точка. Се уклучува наизменичноот извор на мал сигнал, и се менува вредноста на R_2 се додека не се добие минимум сигнал на осцилографот. Од прочитаните вредности на R_1 , R_2 , R_3 , се пресметнува вредноста на R_n .

Методата беше употребена за мерење на негативен отпор на тунел диода и специјален спој на два транзистора, кој поседува негативен отпор. При изведувањето на поедините мерења се земаат најразлични вредности за отпорите R_1 , R_2 , и R_3 и при това се пресметнуваат вредноста на R_n . Сите резултати се слагаат во границата на неточните вредности на декадните отпорници R_1 , R_2 , R_3 . Пресметнатите вредности беа упоредени со вредноста на R_n , добиена од волтамперната карактеристика, со конструкција на тангента во истата работна точка. За илустрација на резултатите, дадена е табела на мерења за случај на два транзистора во работната точка $I_{03} = 0$.

Табела

R_1	R_2	R_3	R_n
405	49	132	1628
605	87	132	1654
706	16	20	1608
806	10	10	1622
606	20	32	1608
450	33	80	1620

вредноста на R_n од волтамперната карактеристика е $R_n = 1600$ ома.

За укажаната помош во работата му заблагодарувам на Ѓ. Синадиновски, а за дадените совети во работата му заблагодарувам на Др. Г. Мавродиев,

M. Ristov

BRIDGE METHOD FOR NEGATIVE RESISTANCE DETERMINATION

(Summary)

Proposed method is small signal bridge method, whose electric scheme is shown on the picture. Resistors R_1 , R_2 and R_3 are decade type variable resistors (from 1 — 12221 ohms). Operating small signal a. c. voltage is taken from r. f. variable amplitude oscillator. Working point of interest (I_{03}) is adjusted by d. c. source and potentiometer, connected to the points $E—F$. The inductance L is to prevent flow of a. c. signal through d. c. source. Compensation is indicated on an oscilloscope, connected to the points $B—D$. To satisfy stability condition, one should take R_3 smaller than the expected R_n . A short theory is given, which is based on application of the 1st Kirchhoff's law for the point C , and 2nd law for the loop ACFE (expr. (1), (2) and (3)). Zero signal condition between the points $B—D$ gives expression (4). Voltage drop on the element with negative resistance is presented in a power series of i_3 (i — a. c. component of I_3), with higher terms than i_3^2 neglected. Signal voltage drop in terms of signal current is given by equation (7). This equation can be satisfied, and compensation can be achieved, only if the element possess negative resistance. The value of the negative resistance R_n can be calculated from the values of R_1 , R_2 and R_3 , by means of formula (8).

The method was examined on a tunnel diode and two transistors network, which has negative resistance. Some of the results of measurement and calculated R_n , for two transistors network, are given on the table. For comparison, the value of R_n is determined from volt amper characteristics, for the same element, at the same working point.